

On réalise le circuit électrique représenté dans la figure-1- comportant :

- Un générateur de force électromotrice E .
- Une bobine d'inductance L_1 et de résistance interne r_1 .
- Une bobine d'inductance L_2 et de résistance interne r_2 .
- Un ampèremètre et un interrupteur K .

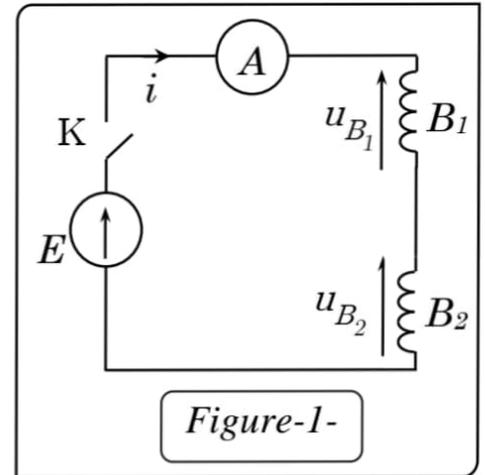


Figure-1-

On ferme K à $t=0$.

I.

0,5

1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant $i(t)$ s'écrit sous la forme : $i + \tau \frac{di}{dt} = \alpha$

Avec τ et α , des constantes dont on déterminera les expressions.

1

2. La solution de cette équation s'écrit sous la forme : $i(t) = A e^{-\lambda t} + B$. En utilisant les conditions initiales et les caractéristiques du régime permanent, trouver les expressions des constantes A et B .

II. La courbe de la figure -2 montre les variations de l'intensité du courant $i(t)$, et la figure -3, celles des tensions $u_{B_1}(t)$ et $u_{B_2}(t)$ aux bornes des bobines.

0,5

1. Montrer que $E=12V$.

0,5

2. Trouver l'expression de $\frac{di}{dt}(t=0)$ à $t=0$ en fonction de E , L_1 , et L_2 .

1

3. La droite T dans la figure-2, représente la tangente à la courbe $i(t)$ à $t=0$. Trouver graphiquement la valeur de $\frac{di}{dt}(t=0)$, et en déduire la valeur de L_1+L_2 .

0,75

4. Montrer que $u_{B_1}(t=0) = \frac{L_1}{L_1+L_2} E$ et $u_{B_2}(t=0) = \frac{L_2}{L_1+L_2} E$.

En utilisant les courbes de la figures -3, trouver les valeurs de L_1 et L_2 .

0,75

5. Montrer qu'en régime permanent, les tensions $u_{B_1}(\infty)$ et $u_{B_2}(\infty)$ ont pour expressions : $u_{B_1}(\infty) = \frac{r_1}{r_1+r_2} E$ et $u_{B_2}(\infty) = \frac{r_2}{r_1+r_2} E$

0,5

6. En régime permanent, l'ampèremètre affiche la valeur $2A$. Calculer les valeurs de r_1 et r_2 .

1,5

7. L'expression de la tensions $u_{B_1}(t)$ s'écrit sous la forme : $u_{B_1}(t) = C + D e^{-\frac{t}{\tau}}$.

Trouver les expressions des deux constante C et D .

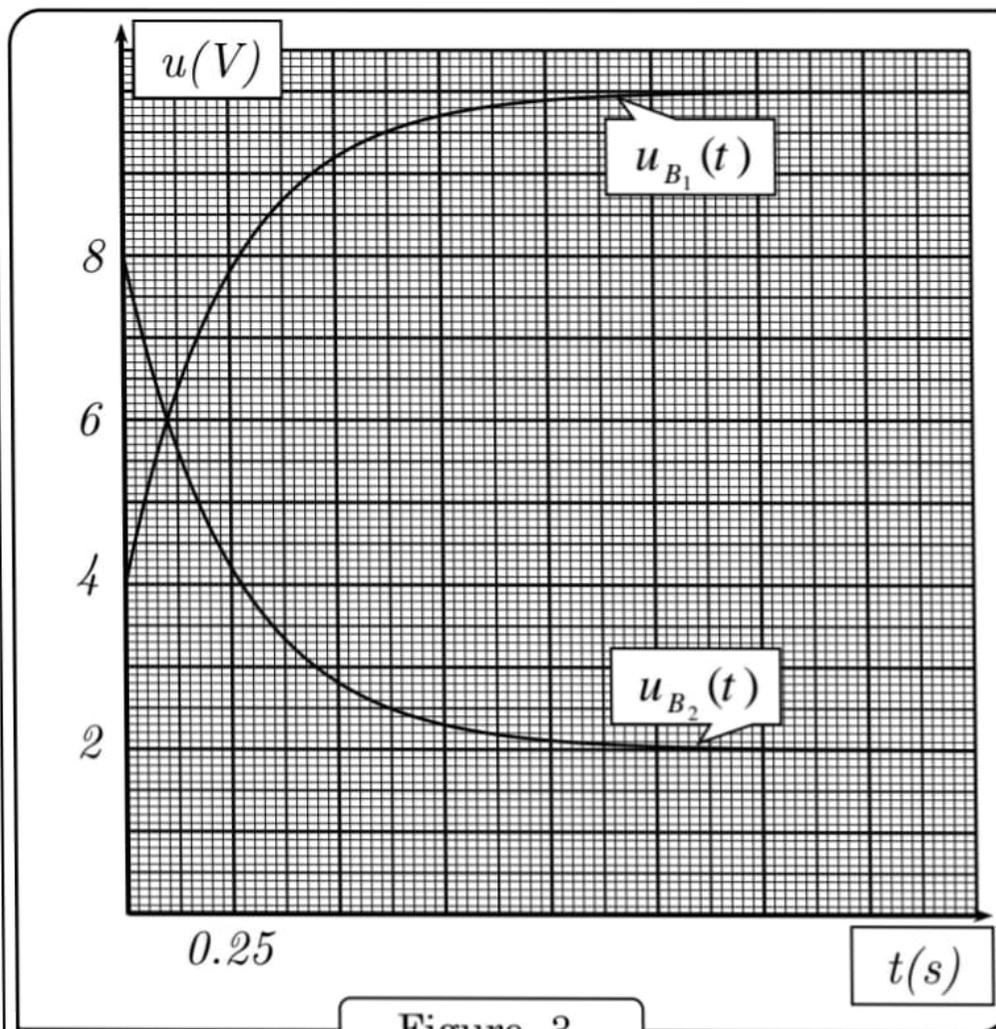


Figure -3-

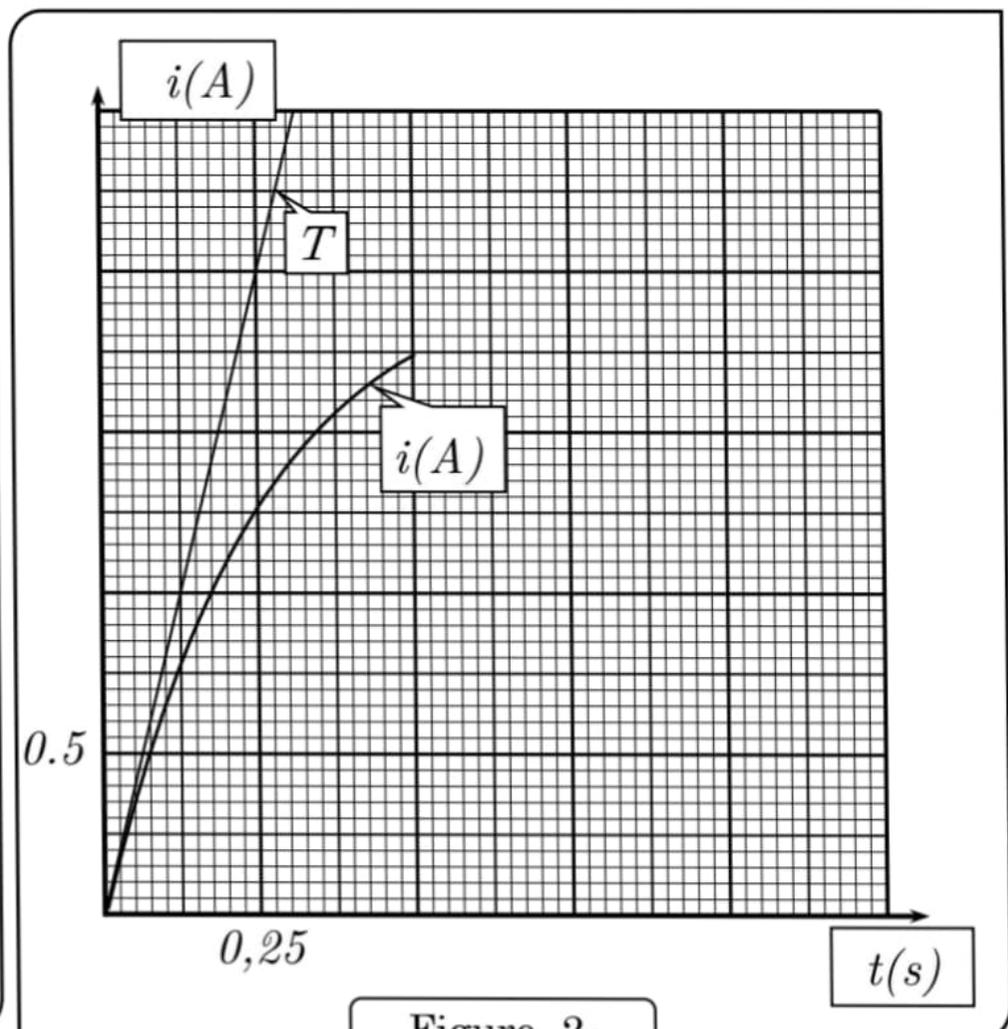


Figure -2-

Physique II (6 p)

On charge complètement un condensateur de capacité $C=5.\mu F$ avec une tension E , puis on le branche à une bobine d'inductance L et de résistance interne négligeable. La courbe de la figure-4 représente les variations du courant $i(t)$ en fonction du temps.

1 1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$.

2. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme :

$$i(t) = I_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

Déterminer les valeurs de I_m et T_0 .

0,5 3. En déduire la valeur de L .

1 4. En se basant sur les conditions initiales,

Déterminer la valeur de φ , puis trouver l'expression de E en fonction de I_m , C et L . Calculer sa valeur.

1 5. En déduire l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

0,5 6. Montrer que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit s'écrit sous la forme :

$$\mathcal{E}_T(t) = \frac{1}{2} L I_m^2 = \frac{1}{2} C E^2$$

1,5 7. Montrer que l'énergie du condensateur et celle de la bobine sont égales, aux instants t , tel que : $t = \frac{T_0}{8}(2k+1)$.

