


Analyse des courbes en dipôle RC


La charge

Partie 1 :

Données : $R = 1\text{ k}\Omega$

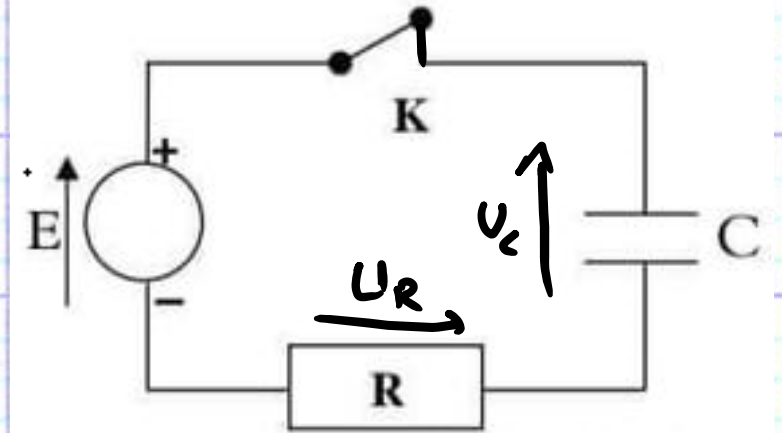- 1) Déterminer E et τ dans chaque courbe.
- 2) Calculer la capacité C et l'intensité du courant maximale : I_0 .



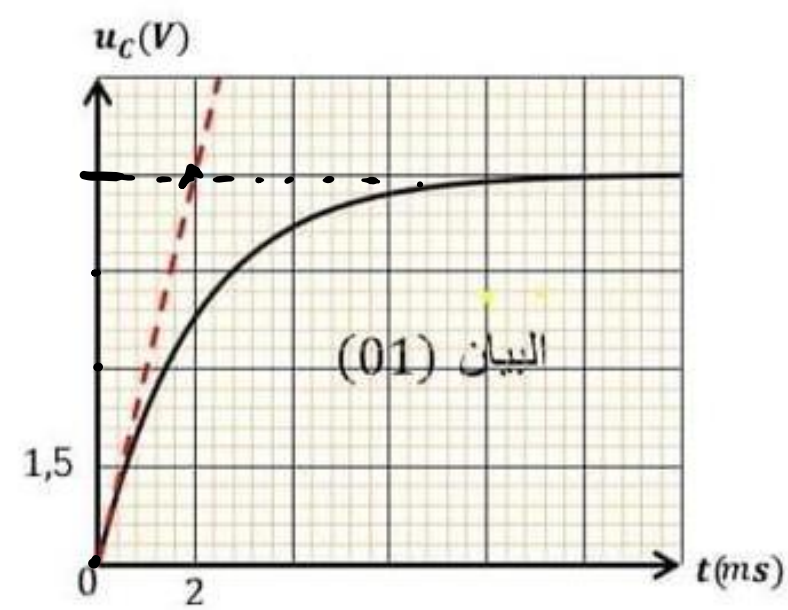

①

$$* E = 4 \times 1,5 \Rightarrow E = 6V.$$

$$* \tau = 2ms$$


$$\textcircled{2} * \tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{2 \times 10^{-3}}{1 \times 10^3}$$

$$C = 2 \cdot 10^{-6} F \Rightarrow \underline{C = 2 \mu F}$$

* $I_0 = i(0)$: La loi d'add des tensions : $u_c + u_R = E$

$$\text{à } t=0 : \cancel{u_c(0)} + u_R(0) = E \Rightarrow u_R(0) = E \Rightarrow R \cdot i(0) = E$$
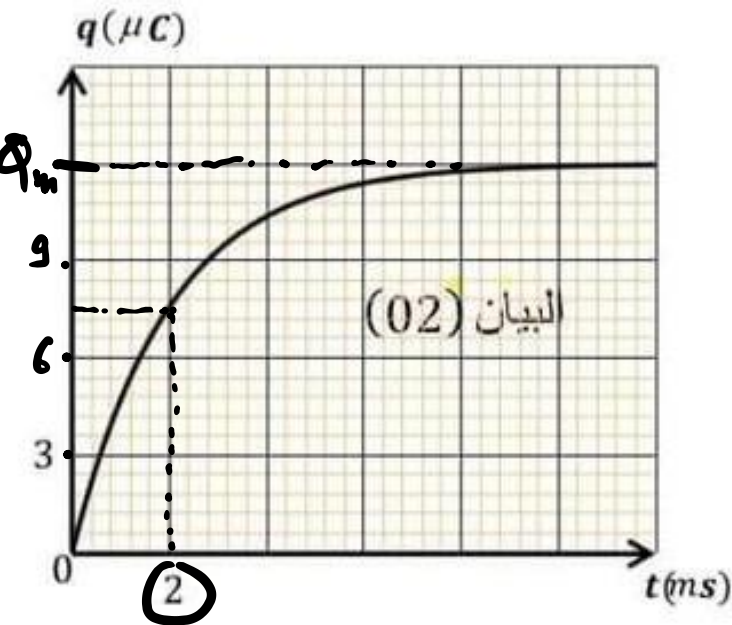
$$i(0) = \frac{E}{R} \Rightarrow I_0 = \frac{E}{R} = \frac{6}{1 \cdot 10^3} = 6 \cdot 10^{-3} A \Rightarrow \underline{I_0 = 6mA}$$



① on sait que $q = C \cdot U_C$

au régime permanent $t \rightarrow \infty$

$$q(\infty) = Q_m \quad \text{et} \quad U_C(\infty) = E$$

$$\Rightarrow Q_m = C \cdot E$$

$$\Rightarrow E = \frac{Q_m}{C} \cdot \frac{R}{R} \quad C ??$$

$$\Rightarrow E = \frac{Q_m \cdot R}{\tau} \rightarrow \text{Nouveau}$$

Graphique

Projection

donc

$$q(\tau) = 0,63 Q_m = 0,63 \times 12 = 7,56 \mu C$$


$$\tau = 2 \text{ ms}$$

$$E = \frac{12 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^3}{2 \times 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow E = 6 \text{ V}$$

$$\textcircled{2} \quad C = \frac{\tau}{R} = \frac{2 \times 10^{-3}}{1 \times 10^3} = 2 \mu F$$
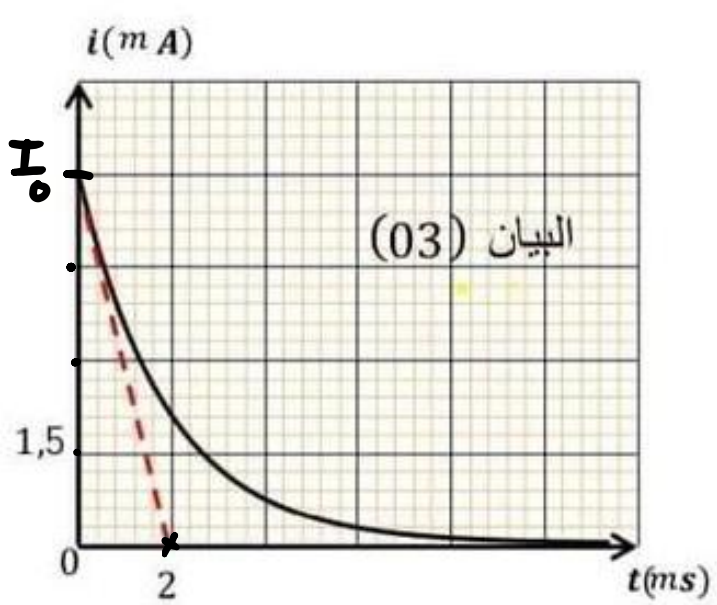
$$; \quad I_0 = \frac{E}{R} = \frac{6}{1 \times 10^3} \Rightarrow I_0 = 6 \text{ mA}$$



Graphique

on a $I_0 = 6 \text{ mA}$


et $\tau = 2 \text{ ms}$

donc $I_0 = \frac{E}{R} \Rightarrow \boxed{E = R \cdot I_0}$

AN: $E = 1 \times 10^3 \times 6 \times 10^{-3}$

$\boxed{E = 6}$

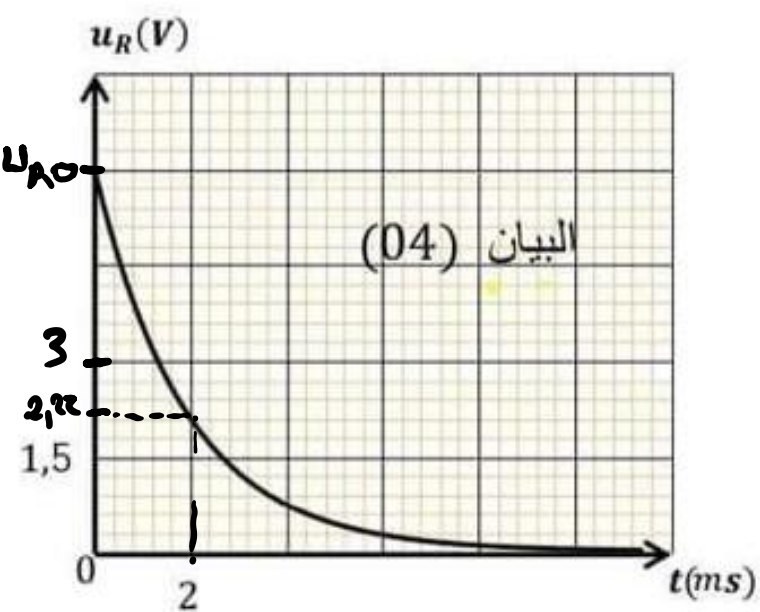$\boxed{C = \frac{\tau}{R} = 2 \mu\text{F}}$



Graphique $U_{R0} = 6V$

• Déterminons I_0 :

Loi d'ohm : $U_{R0} = R \cdot I_0 \Rightarrow \boxed{I_0 = \frac{U_{R0}}{R}}$

$$I_0 = \frac{6}{1 \cdot 10^3} \Rightarrow I_0 = 6 \cdot 10^{-3} A = 6 \text{ mA}$$

• Déterminons E :

→ Méthode 1 : $I_0 = \frac{E}{R} \Rightarrow E = R \cdot I_0 = 1 \cdot 10^3 \times 6 \cdot 10^{-3} \Rightarrow E = 6V$

→ Méthode 2 : loi d'additivité des tensions : $\cancel{U_C(t)} + U_R(t) = E$
à $t=0$ le condensateur est déchargé $U_C(0) = 0$


$$\Rightarrow U_R(0) = E$$

$$\Rightarrow \boxed{E = 6V}$$

• Détermination de τ : $U_R(\tau) = 0,37 \cdot U_{R0} = 0,37 \cdot 6 = 2,22V \Rightarrow \boxed{\tau = 2ms}$

Partie 2 :

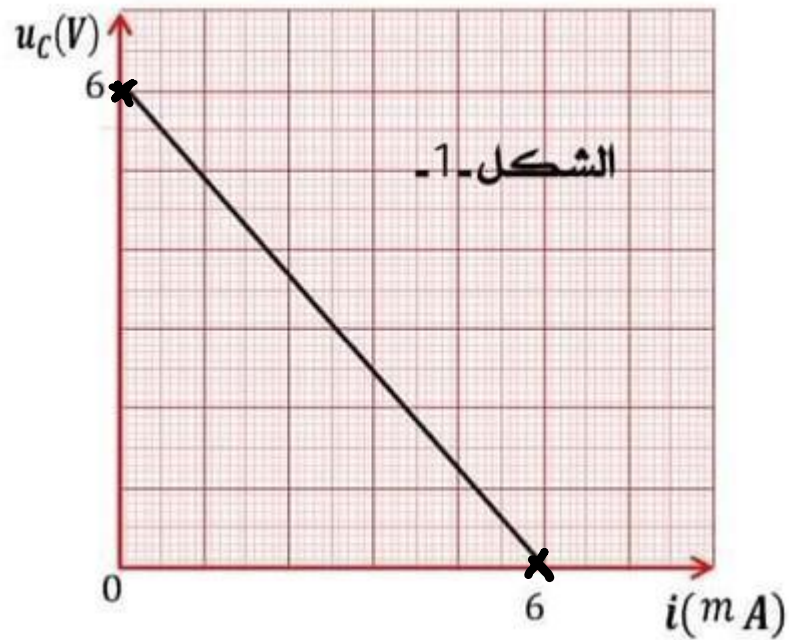Déterminer Z , E , R et C dans chaque cas :



L'équation de la courbe $u_C = f(i)$

la fct est affine :

$$\boxed{u_C(i) = a \cdot i + b} \quad (*)$$

a : la pente

b : l'ordonnée à l'origine $i = 0$

* La loi d'addition des tensions $u_C + u_R = E \Rightarrow u_C + Ri = E$

$$\Rightarrow \boxed{u_C = -Ri + E} \quad (**)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt}$$

Par identification de $\textcircled{x}$ et $\textcircled{y_k}$ on trouve :

$$-R = a$$

et

$$b = E$$

$$R = -a$$

et


$$E = b$$

$$R = - \frac{6 - 0}{(0 - 6) \times 10^{-3}}$$

$$\boxed{E = 6V}$$

$$\boxed{R = 1000 \Omega}$$

$$\boxed{R = 1k\Omega}$$

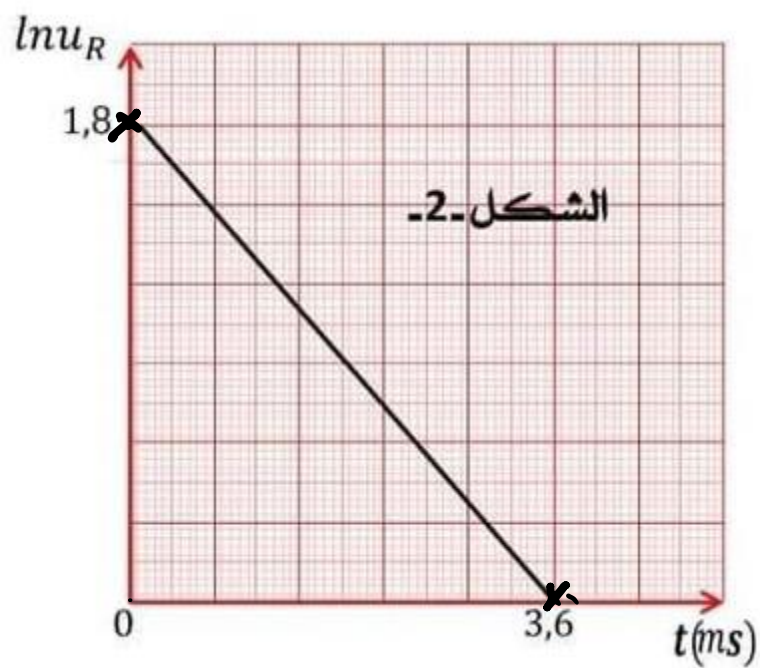

La fct $\ln u_R = f(t)$

$$\bullet \ln u_R = at + b \quad (*)$$

La charge : $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$
 $u_R + u_C = E$

$$u_R = E - u_C$$

$$u_R = E - E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$= \cancel{E} - \cancel{E} + E e^{-t/\tau}$$

$$u_R = E e^{-t/\tau}$$

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$$

$$\ln u_R = \ln(E \cdot e^{-t/\tau}) = \ln E + \cancel{\ln e^{-t/\tau}} = (\ln E) - \frac{t}{\tau}$$

$$\Rightarrow \ln u_R = -\frac{1}{\tau} \cdot t + \ln E \quad (**)$$

Identification $a = -\frac{1}{\tau}$ et $b = \ln E$

$$\Rightarrow \tau = -\frac{1}{a}$$

et

$$E = e^b$$

graphique $\left[b = 1,8 \right]$


$$; \quad a = \frac{1,8 - 0}{(0 - 3,6) \times 10^{-3} \text{ s}}$$

$$\left[a = -500 \text{ s}^{-1} \right]$$

donc

$$\tau = \frac{1}{500 \text{ s}^{-1}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow \left[\tau = 2 \text{ ms} \right]$$

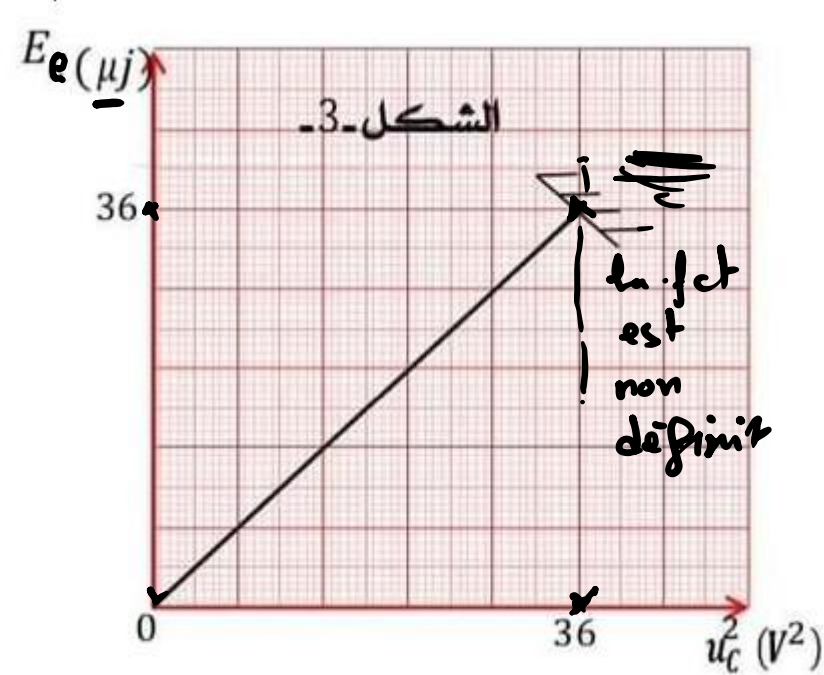et $E = e^b = e^{1,8} \Rightarrow \left[E = 6 \text{ V} \right]$



* $E_e = f(U_c^2)$ est fct linéaire

$$\boxed{E_e = a \cdot U_c^2}$$

Cours : $\boxed{E_e = \frac{1}{2} C \cdot U_c^2}$

Identification , $\frac{1}{2} C = a \Rightarrow C = 2a$


Donc $C = 2a \cdot \frac{(36 - 0) \times 10^{-6}}{36 - 0} = 2 \cdot 10^{-6} F$

$C = 2 \mu F$

* La valeur de E. Graphique $U_{cmax}^2 = 36 V^2$

$\Rightarrow U_{cmax} = \sqrt{36} = 6 V$

$\boxed{U_{cmax} = E = 6 V}$

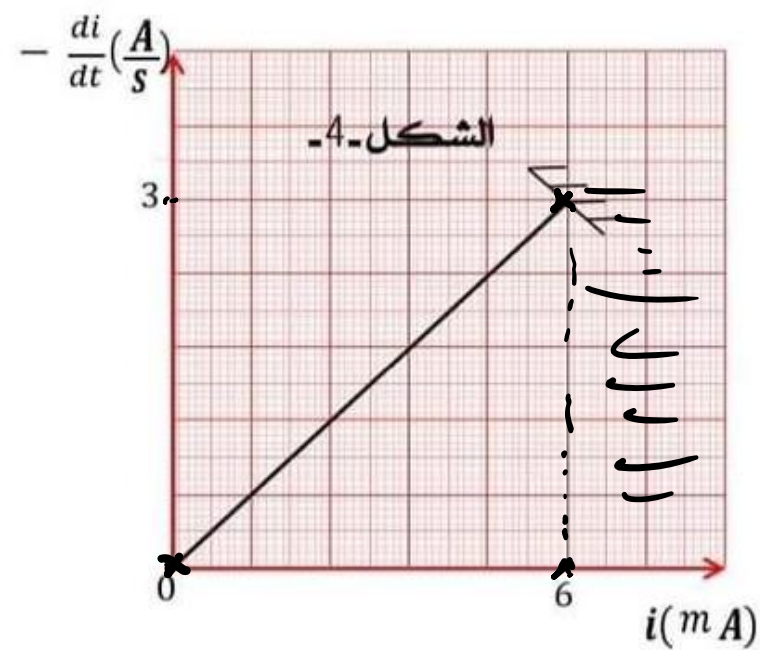

* Calculer la valeur de τ graphique.

La f_{ct} est linéaire :

$$\left[-\frac{di}{dt} = \alpha \cdot i \right] (*)$$

* L'éq. diff vérifiée par $i(t)$:

La loi d'add des tension $U_R + U_C = E$

dérivée : $\frac{dU_R}{dt} + \frac{dU_C}{dt} = \frac{dE}{dt} \Rightarrow \frac{d(Ri)}{dt} + \frac{dU_C}{dt} = 0$

$$\Rightarrow \left(R \frac{di}{dt} + \frac{dU_C}{dt} = 0 \right) \times C$$

$$i = C \frac{dU_C}{dt}$$

$$\Rightarrow RC \frac{di}{dt} + C \frac{dU_C}{dt} = 0$$


$$\Rightarrow \tau \frac{di}{dt} + i = 0 \Rightarrow i = -\tau \frac{di}{dt} \Rightarrow \left[-\frac{di}{dt} = \frac{1}{\tau} i \right] (**)$$

Par identification $\frac{1}{\tau} = \alpha \Rightarrow \tau = \frac{1}{\alpha}$

AN:
$$\tau = \frac{1}{\frac{3}{(6-0) \times 10^{-3}}}$$

$$\tau = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\tau = 2 \text{ ms}$$

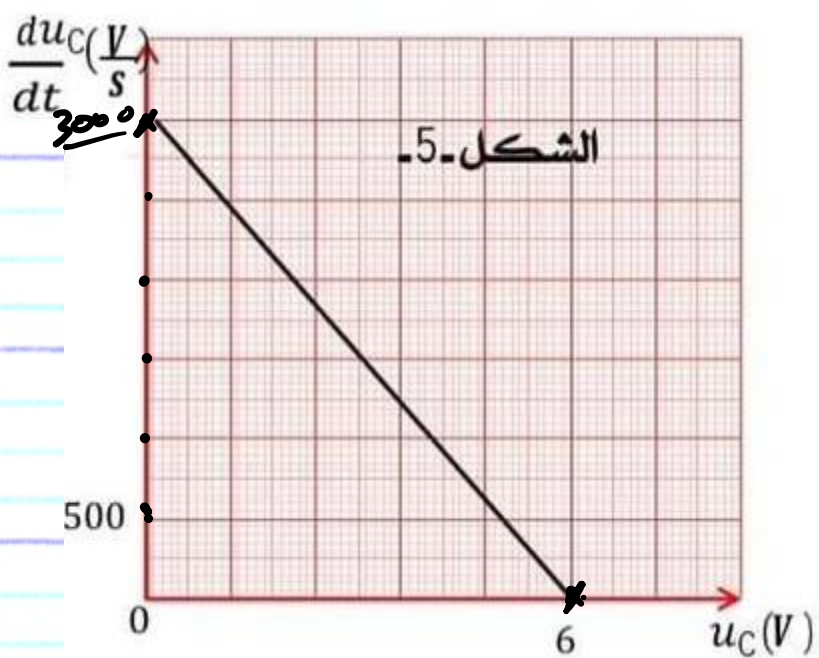

→ La valeur de $\mathcal{E}$ et E :

La fct : $\frac{du_c}{dt} = f(u_c)$ est affine :

• s'écrit comme $\frac{du_c}{dt} = au_c + b$ (*)

• l'équation diff. vérifiée par u_c :

$$u_c + u_R = E$$

$$\Rightarrow u_c + Ri = E$$

$$\Rightarrow \left(u_c + R C \frac{du_c}{dt} = E \right) \times \frac{1}{RC}$$

$$\Rightarrow \frac{u_c}{RC} + \frac{du_c}{dt} = \frac{E}{RC} \quad \Rightarrow \quad \frac{du_c}{dt} = -\frac{u_c}{RC} + \frac{E}{RC}$$

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} = -\frac{1}{RC} u_c + \frac{E}{RC}} \quad (**)$$

Identification

$$-\frac{1}{RC} = a \Rightarrow -\frac{1}{\tau} = a$$


$$\Rightarrow \boxed{\tau = -1/a}$$

$$\text{et } \underline{b} = \frac{E}{Rc} \Rightarrow b = \frac{E}{2} \Rightarrow \boxed{E = 2.b}$$

$$\text{donc, } \tau = - \frac{1}{\frac{3000-0}{0.6}} \Rightarrow \tau = 2 \times 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow \boxed{\tau = 2 \text{ ms}}$$

$$\text{et } E = \tau.b = 2 \times 10^{-3} \times 3000$$

$$\boxed{E = 6 \text{ V}}$$

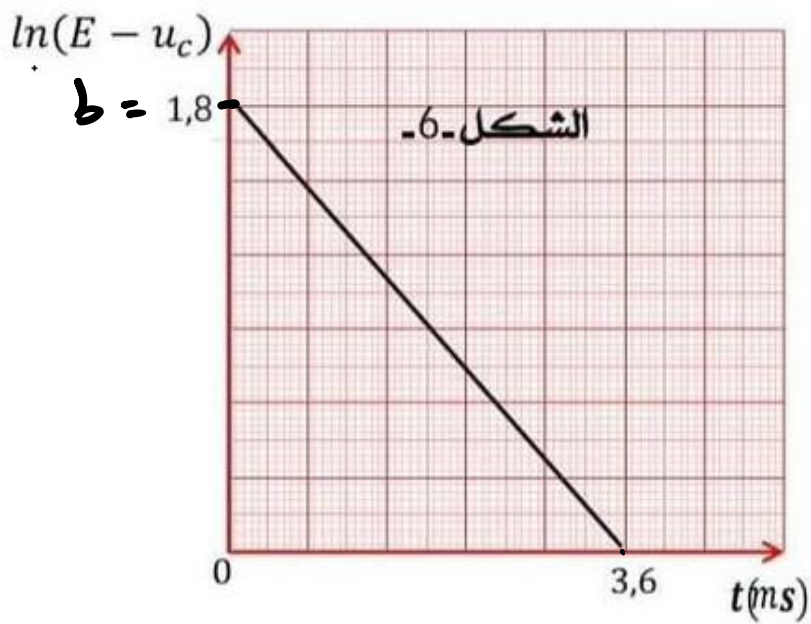

Déterminer E et τ .

la fct : $\ln(E - u_c) = a \cdot t + b$ (affine).

Dans le cas de la charge :

$$u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$u_c = E - Ee^{-t/\tau}$$

$$Ee^{-t/\tau} = E - u_c$$

$$\ln(Ee^{-t/\tau}) = \ln(E - u_c)$$

$$\ln E + \cancel{\ln e^{-t/\tau}} = \ln(E - u_c)$$

$$\ln E - \frac{t}{\tau} = \ln(E - u_c)$$

$$\ln(E - u_c) = -\frac{1}{\tau} \cdot t + \ln E$$

identification

$$b = \ln E \Rightarrow E = e^b = e^{1,8} = 6V$$

et

$$\alpha = -\frac{1}{\tau} \Rightarrow \tau = -\frac{1}{\alpha}$$

$$\tau = \frac{-1}{\frac{1,8 - 0}{(0 - 3,6) \times 10^{-3}}}$$

$$\tau = 2 \cdot 10^{-3} s$$

$$\tau = 2ms$$