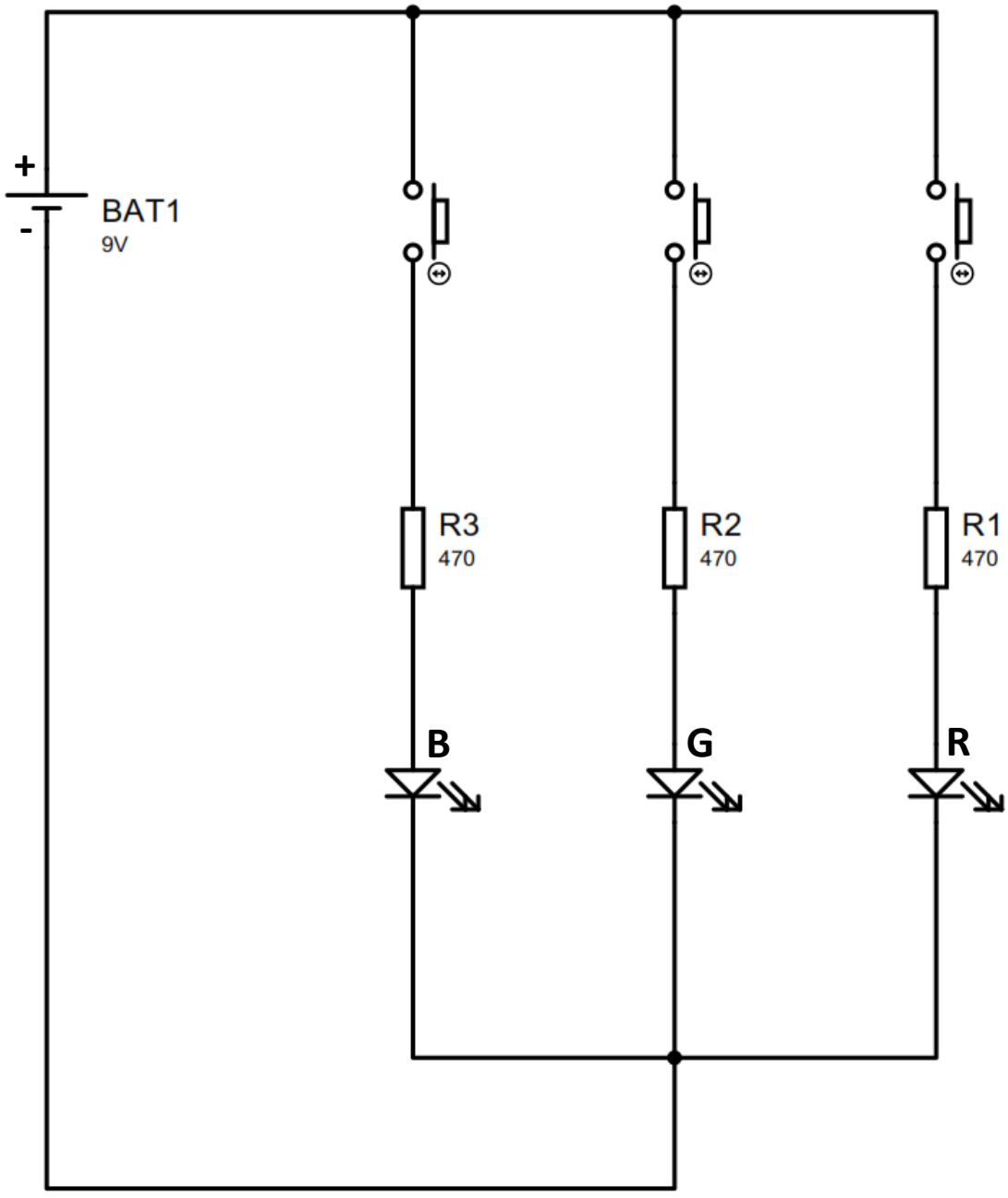

Curso de Electrónica Desde Cero. Práctica 2, Circuito 2
WWW.rendonelectronica.com