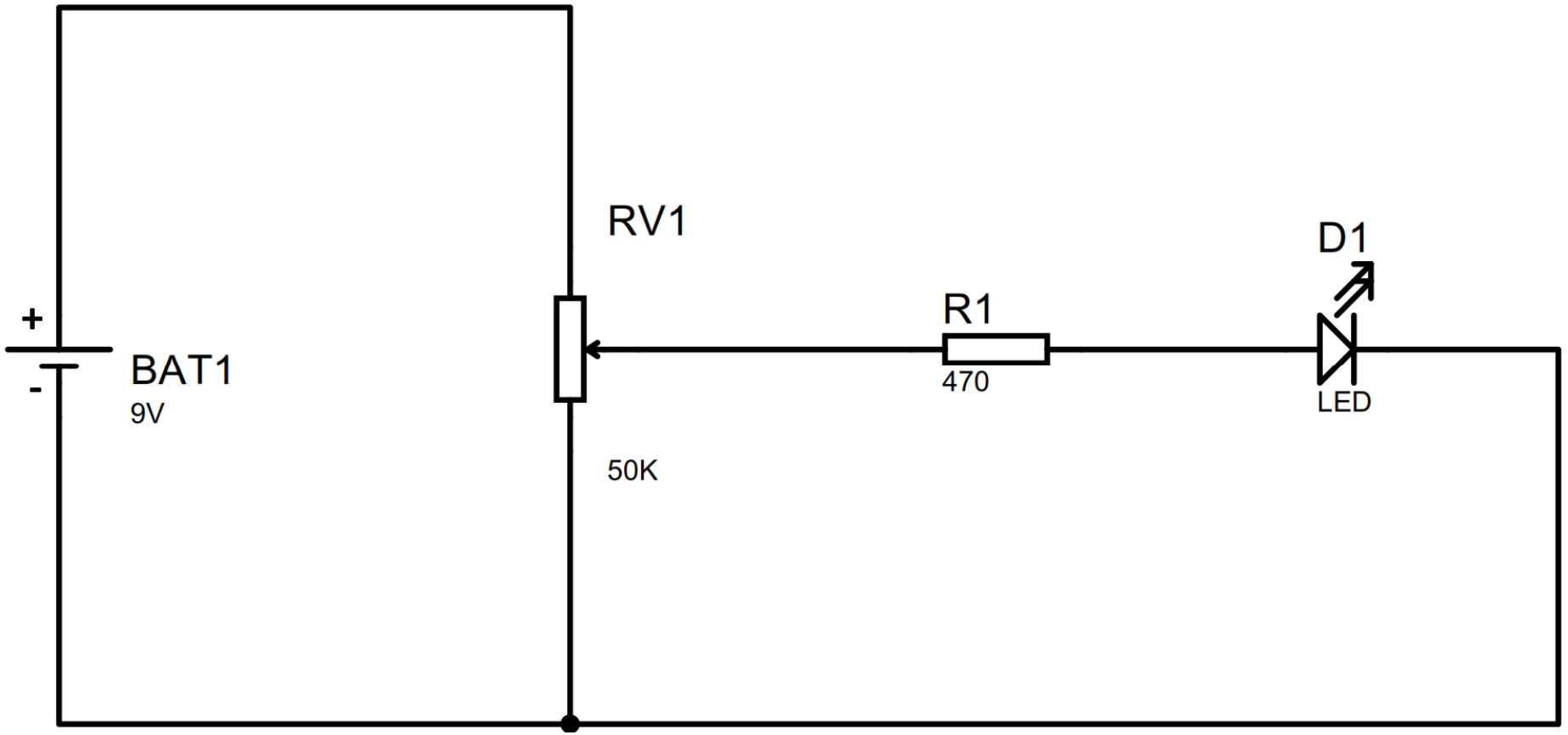

Curso de Electrónica Desde Cero. Práctica 3, Circuito 1
WWW.rendonelectronica.com